

江苏大学
硕士研究生入学考试样题

科目代码： 830
科目名称 电路

A卷

满分： 150分

注意：①认真阅读答题纸上的注意事项；②所有答案必须写在答题纸上，写在本试题纸或草稿纸上均无效；③本试题纸须随答题纸一起装入试题袋中交回！

一、(每题 3 分，共计 21 分) 单选题，请将题号及答案依次填写在答题纸上。

1. 已知某支路如图 1-1 所示，若 $U_{ab} = -4V$ ，且该支路吸收 4mW 功率，则下列选项

正确的是 ()

- A. 电阻 R 吸收 1mW 功率；
- B. $R = 7k\Omega$
- C. $R = 1k\Omega$
- D. $I = -1mA$

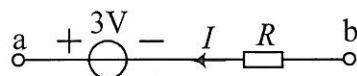


图 1-1 选择题 1 用图

2. 已知某支路如图 1-2 所示，则该支路可以用 () 来进行等效。


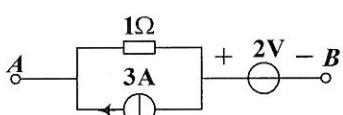


图 1-2 选择题 2 用图

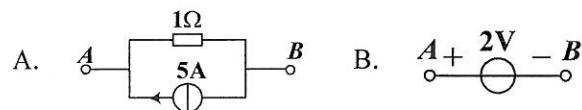

C. $A - \frac{5V}{1\Omega} + B$ D. $A - \frac{1V}{1\Omega} + B$

3. 已知图 1-3 所示电路原已稳定，在 $t = 0$ 时刻开关闭合，则 $i(0_+) = ()$ 。

- A. $-1A$
- B. $1A$
- C. $0.25A$
- D. $-0.25A$

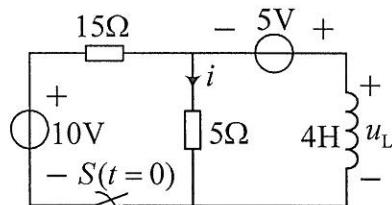


图 1-3 选择题 3 用图

4. 已知电路如图 1-4 所示，网络 N 的等效导纳 $Y_{in} = (5 - j10)S$ ， $\omega = 2rad/s$ ，若网络 N 可以用一个电阻元件和一个动态元件并联组合来等效，则该动态元件的参数为 ()。

- A. $2F$
- B. $5H$
- C. $0.05H$
- D. $0.05F$

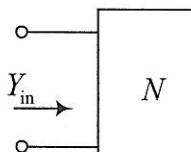


图 1-4 选择题 4 用图

5. 若将 RLC 串联电路中电感 L 的值增大为原来的 2 倍，其余参数不变，则此电路发生谐振时的品质因数 Q 变为原来电路的（ ）倍。

- A. 1 B. 1.414 C. 0.707 D. 2

6. 将图 1-5 所示的对称 Y 形负载直接接在某对称三相电源上，测得交流电流表 A_1 的读数为 1A。若因意外导致电路在 m 点发生断路，则此时交流电流表 A_2 的读数应为（ ）。

- A. 0.866A
B. 0.5 A
C. 1A
D. 1.732A

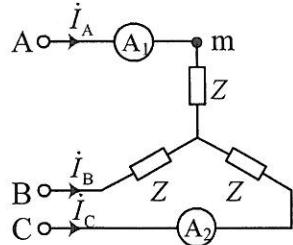


图 1-5 选择题 6 用图

7. 网络函数极点在复频率平面上的位置，决定了电路单位冲激响应的性质。当极点位于复频率平面的左半实轴上时，极点离原点越近，单位冲激响应（ ）。

- A. 衰减越快 B. 振荡越慢 C. 振荡越快 D. 衰减越慢

二、(每题 4 分，共计 28 分) 填空题，请将题号及答案依次填写在答题纸上。

1. 写出图 2-1 所示电路输出电压与输入电压之间的关系表达式：_____。



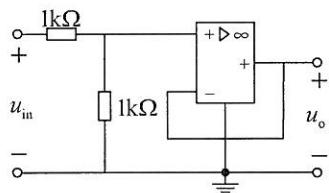


图 2-1 填空题 1 用图

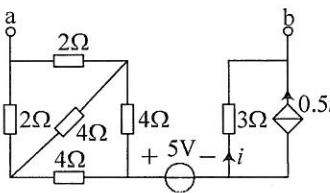

(a)

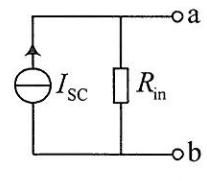

(b)

图 2-2 填空题 2 用图

2. 已知图 2-2(a)所示电路的诺顿等效电路如图 2-2(b)所示，则该诺顿等效电路中的

$$I_{sc} = \text{_____} \text{ A.}$$

3. 若流过 RL 串联支路的电流为 $i(t) = [I_0 + 8\sqrt{2} \cos(100t) + 6\sqrt{2} \cos(200t + 30^\circ)] \text{ A}$ ，

且 $R = 5\Omega$ ， $L = 5\text{mH}$ ，该串联支路吸收的平均功率为 3.38kW ，则 $|I_0| = \text{_____} \text{ A}$ 。

4. 已知某电路的唯一激励为 $e(t) = \varepsilon(t)\text{V}$ ，其零状态响应为 $r(t) = (e^{-2t} - e^{-3t})\varepsilon(t)$ ，则


对应的网络函数 $H(s) = \text{_____}$ 。

5. 割集电压方程的矩阵形式公式（采用相量表示）为 _____。

6. 已知某互易二端口的 T 参数矩阵为 $T = \begin{bmatrix} 3 & 4\Omega \\ T_{21} & 3 \end{bmatrix}$ ，则 $T_{21} = \text{_____} \text{ S}$ 。

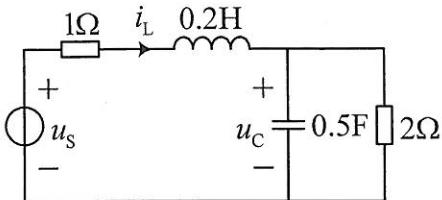7. 若以 u_C 及 i_L 为状态变量，写出图 2-3 所示电路的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \frac{du_C}{dt} \\ \frac{di_L}{dt} \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} u_C \\ i_L \end{bmatrix} + Bu_s,$$



则矩阵 $A = \underline{\hspace{10em}}$

图 2-3 填空题 7 用图

三、(本题 12 分) 已知电路如图 3 所示，各回路绕向及编号均已指定，请列写该电路的回路电流方程，并求出电流 I 。

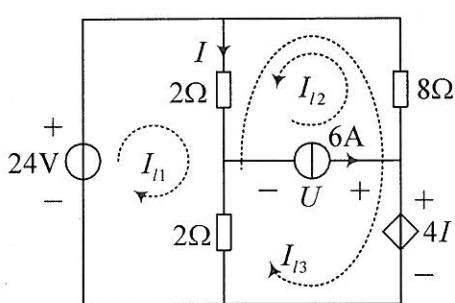


图 3 第三题用图

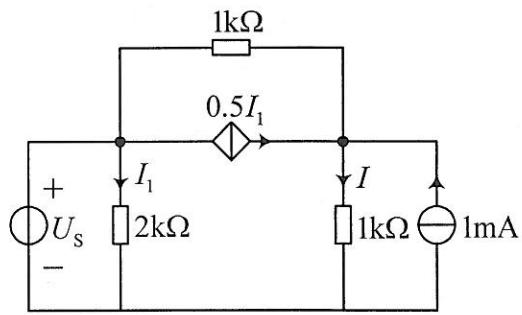


图 4 第四题用图

四、(本题 12 分) 已知电路如图 4 所示，请用叠加定理计算当 $U_s = 4V$ 时的电流 I 为多大？当 $U_s = 8V$ 时的电流 I 又为多大？

五、(本题 15 分) 已知电路如图 5 所示， $C = 1F$ ，在开关 S 闭合前电路已经处于稳态，在 $t = 0$ 时刻开关 S 闭合。请用三要素法求 $t \geq 0$ 时的响应 $u_C(t)$ ，并求 $u(t)$ 。

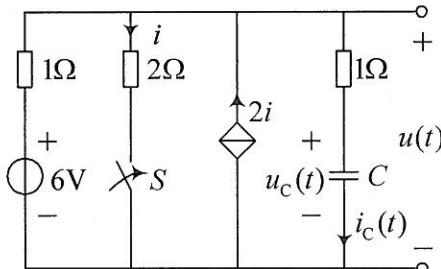


图 5 第五题用图

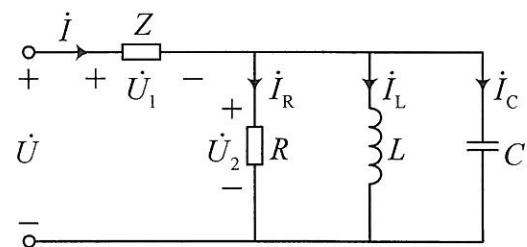


图 6 第六题用图

六、(本题 14 分) 已知正弦稳态电路如图 6 所示， $Z = (2 + j2)\Omega$ ， R 、 L 、 C 并联支路各自的电流有效值为 $I_R = 5A$ ， $I_L = 3A$ ， $I_C = 8A$ ，电路消耗的总功率为 200W，电源频率为 50Hz。请：

1. 以 \dot{U}_2 为参考相量，定性绘制电路的电流相量图；
2. 求 \dot{I} 、 R 、 L 、 C ；
3. 求 \dot{U}_1 、 \dot{U}_2 、 \dot{U} 。

七、(本题 12 分) 已知正弦稳态电路如图 7 所示, $u_s(t) = 10\sqrt{2} \cos(1000t)$ mV, $u_s(t)$ 与 $i(t)$ 同相, $R = 20\Omega$, $L_1 = 5H$, $L_2 = 8H$, $M = 2H$, 请:

1. 画出去耦等效电路;
2. 求电容 C 及电流 $i(t)$;
3. 求电压 $u_1(t)$ 。

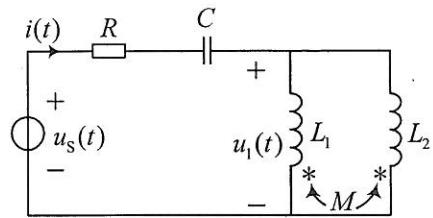


图 7 第七题用图

八、(本题 14 分) 三相电路如图 8 所示, 已知对称三相电源的相电压 $\dot{U}_A = 110\angle 0^\circ$ V, Z 为感性负载, 且 $\cos \varphi = 0.9$ 。当理想变压器副边回路中的开关 S 断开且整个电路处于稳态时, 对称三相电源发出的总平均功率为 $P_1 = 14.85$ kW; 当开关 S 闭合且电路处于稳态时, 对称三相电源发出的总平均功率为 $P_2 = 18.15$ kW, 请:

1. 当开关 S 断开且整个电路处于稳态时, 求电流 \dot{I}_{A1} 、 \dot{I}_{B1} 、 \dot{I}_{C1} 、 \dot{I}_{ac} 及负载 Z 。
2. 当开关 S 闭合且整个电路处于稳态时, 求电流 \dot{I}_1 、 \dot{I}_2 、 \dot{I}_A 、 \dot{I}_B 、 \dot{I}_C 及电阻 R 。

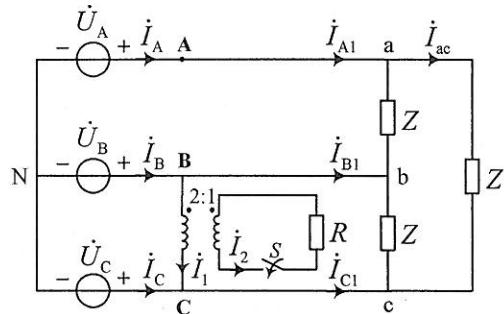


图 8 第八题用图

九、(本题 14 分) 已知图 9 所示电路中, $R_1 = 30\Omega$, $R_2 = R_3 = 5\Omega$, $L = 0.1H$, $C = 1000\mu F$, $I_s = 1.4A$, 开关 S 原处于闭合已久, 在 $t = 0$ 时开关打开。请:

1. 求开关打开前一瞬间的 $i_L(0_-)$ 和 $u_C(0_-)$ 。
2. 画出开关打开后的运算电路。
3. 对运算电路列写结点电压方程, 并求出电容电压 $U_C(s)$ 。
4. 对 $U_C(s)$ 进行分解并反变换, 求出电容电压 $u_C(t)$ 。

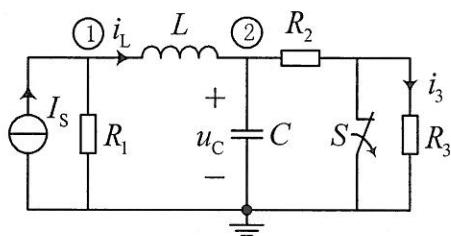


图 9 第九题用图

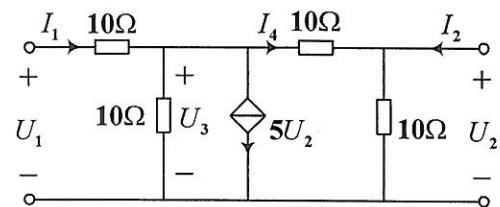


图 10 第十题用图

十、(本题 8 分) 求图 10 所示二端口网络的 H 参数矩阵。